
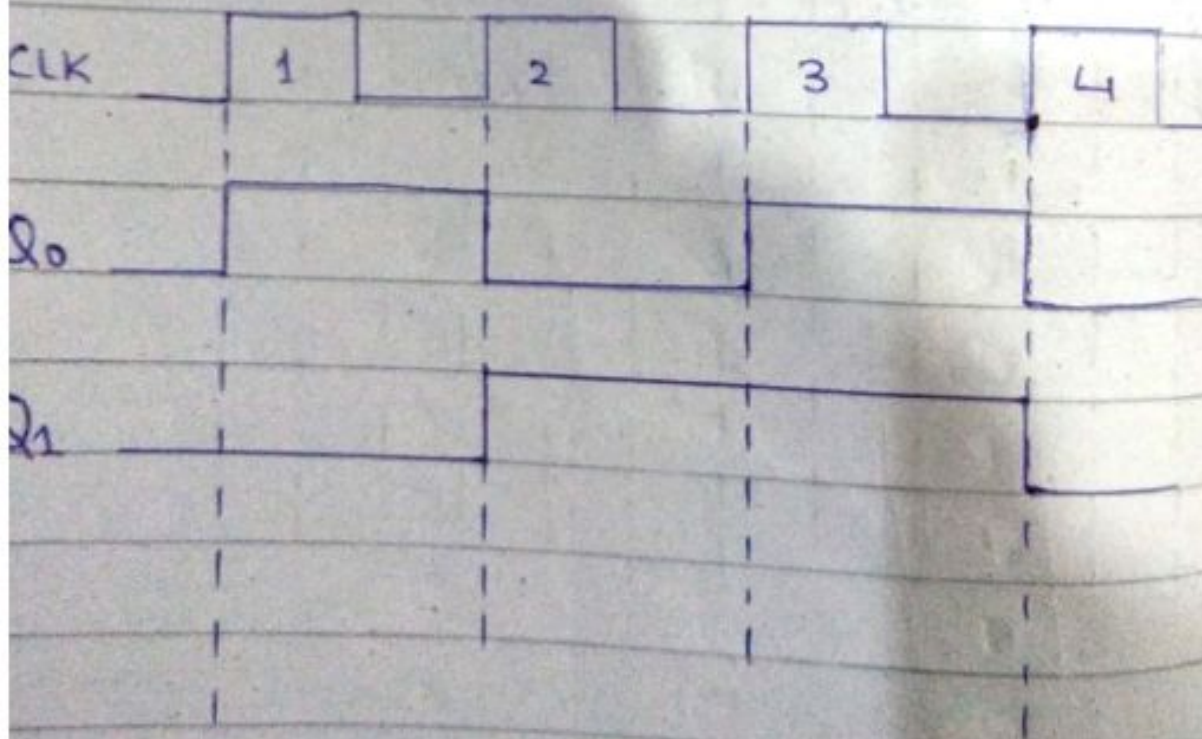


⇒ Asynchronous Counter :-


⇒ 2 bit :

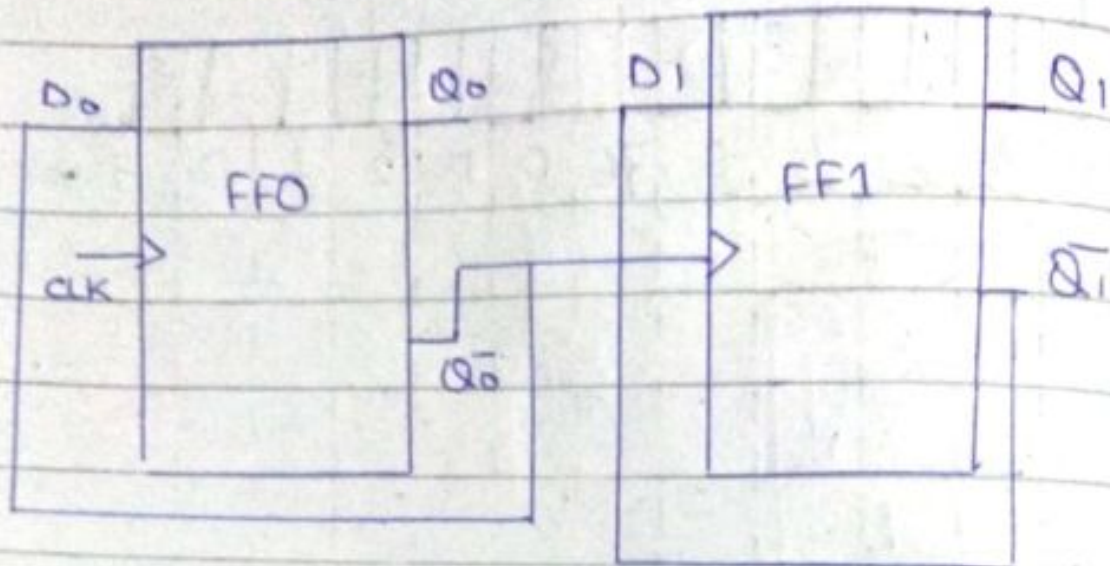

Truth table

clock	$Q_1 \xrightarrow{M \cdot S \cdot B}$	$Q_0 \xrightarrow{L \cdot S \cdot B}$
Initially	0	0
1 ↑	0	1
2 ↑	1	0
3 ↑	1	1
4 ↑	0	0

3 bit

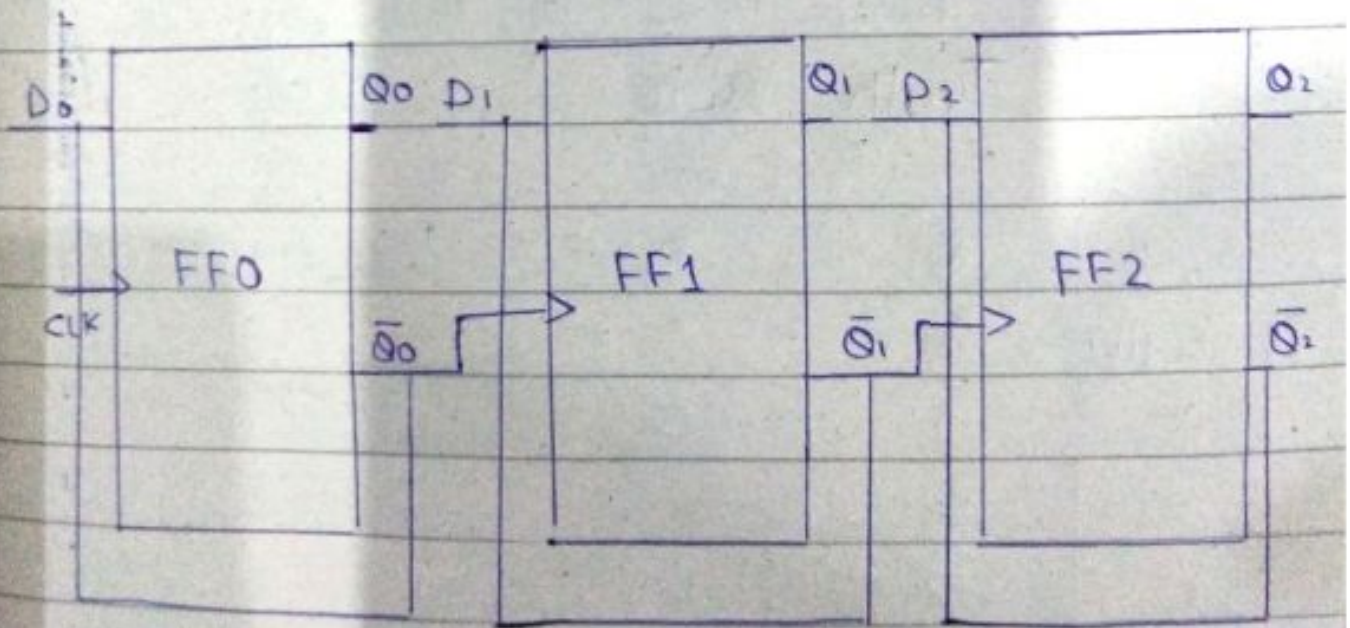

=> Waveform:-





Truth table

clock	Q_2	Q_1	Q_0
Initially	0	0	0
1↑	0	0	1
2↑	0	1	0
3↑	0	1	1
4↑	1	0	0
5↑	1	0	1
6↑	1	1	0
7↑	1	1	1
8↑	0	0	0


Synchronous counter

2-bit

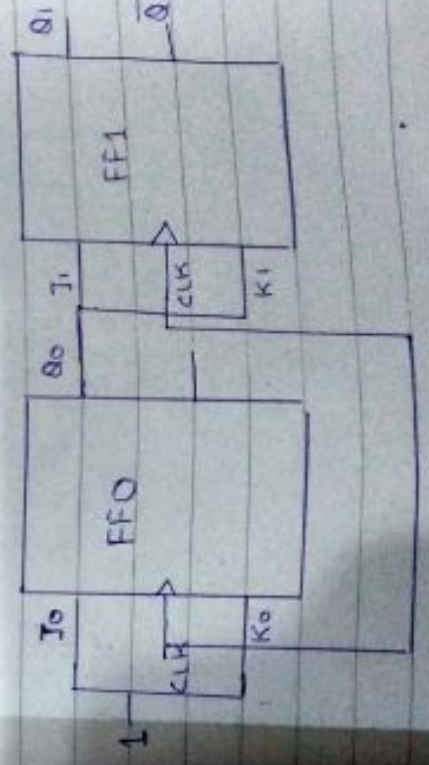

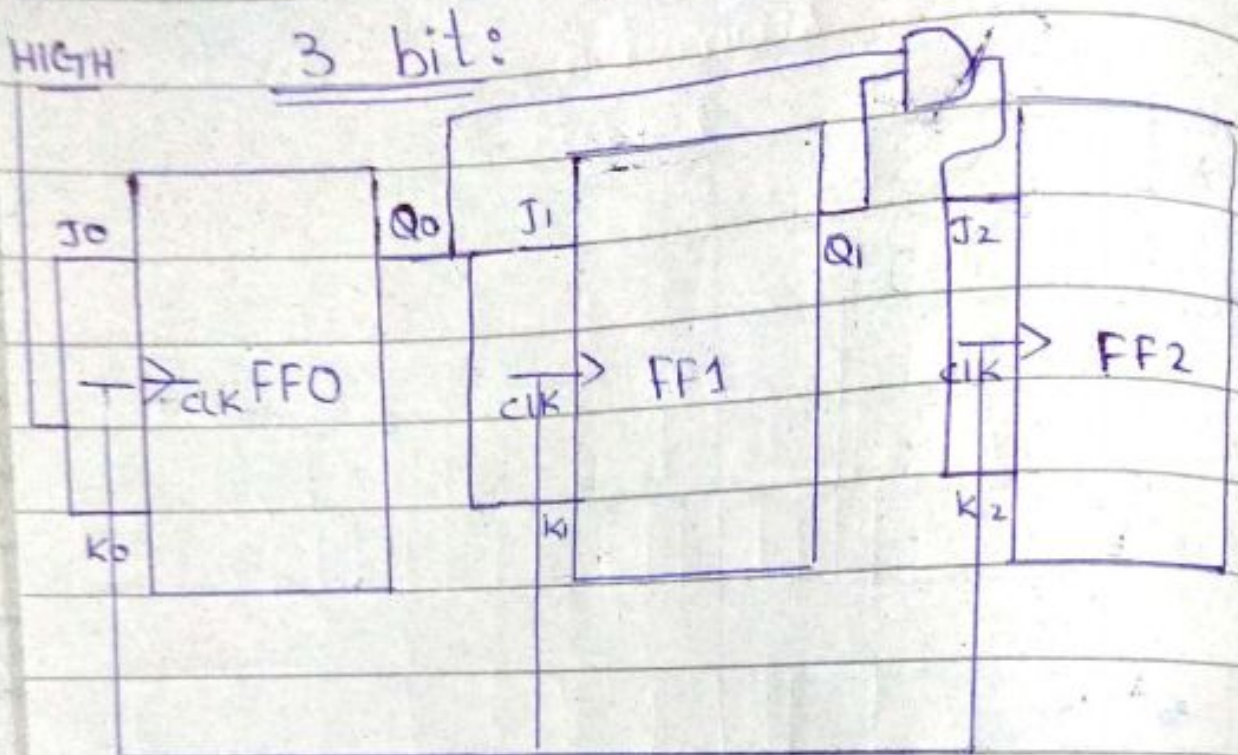


4 bit

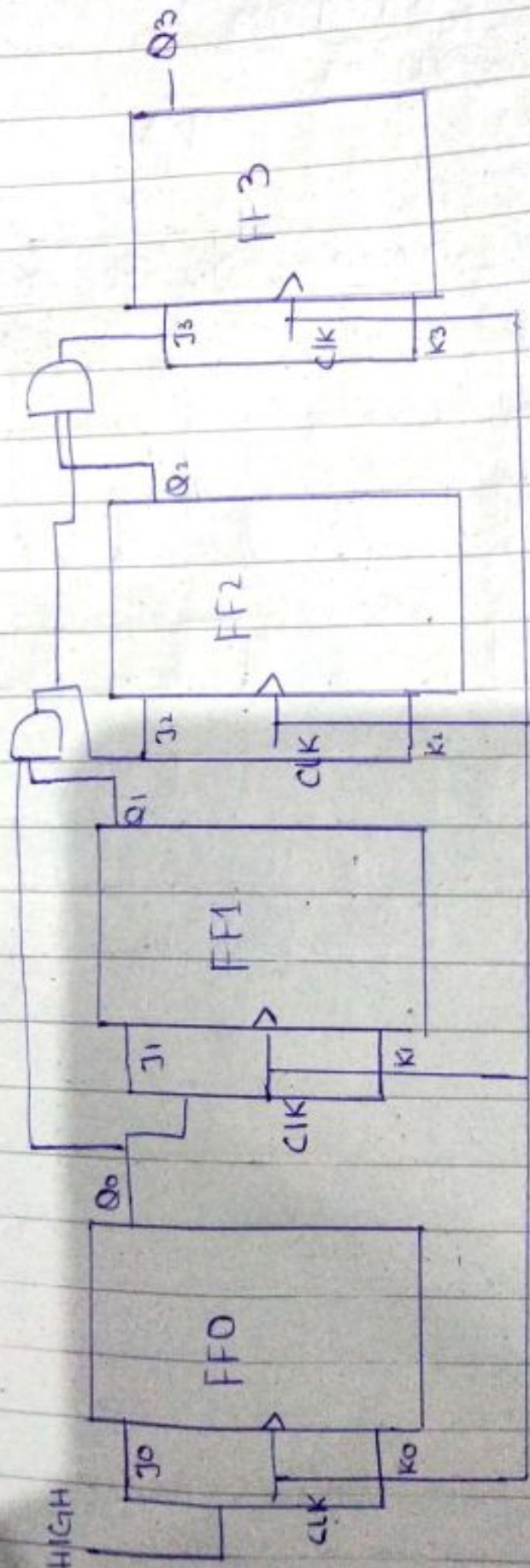


Up/Down synchronous counter

q.3

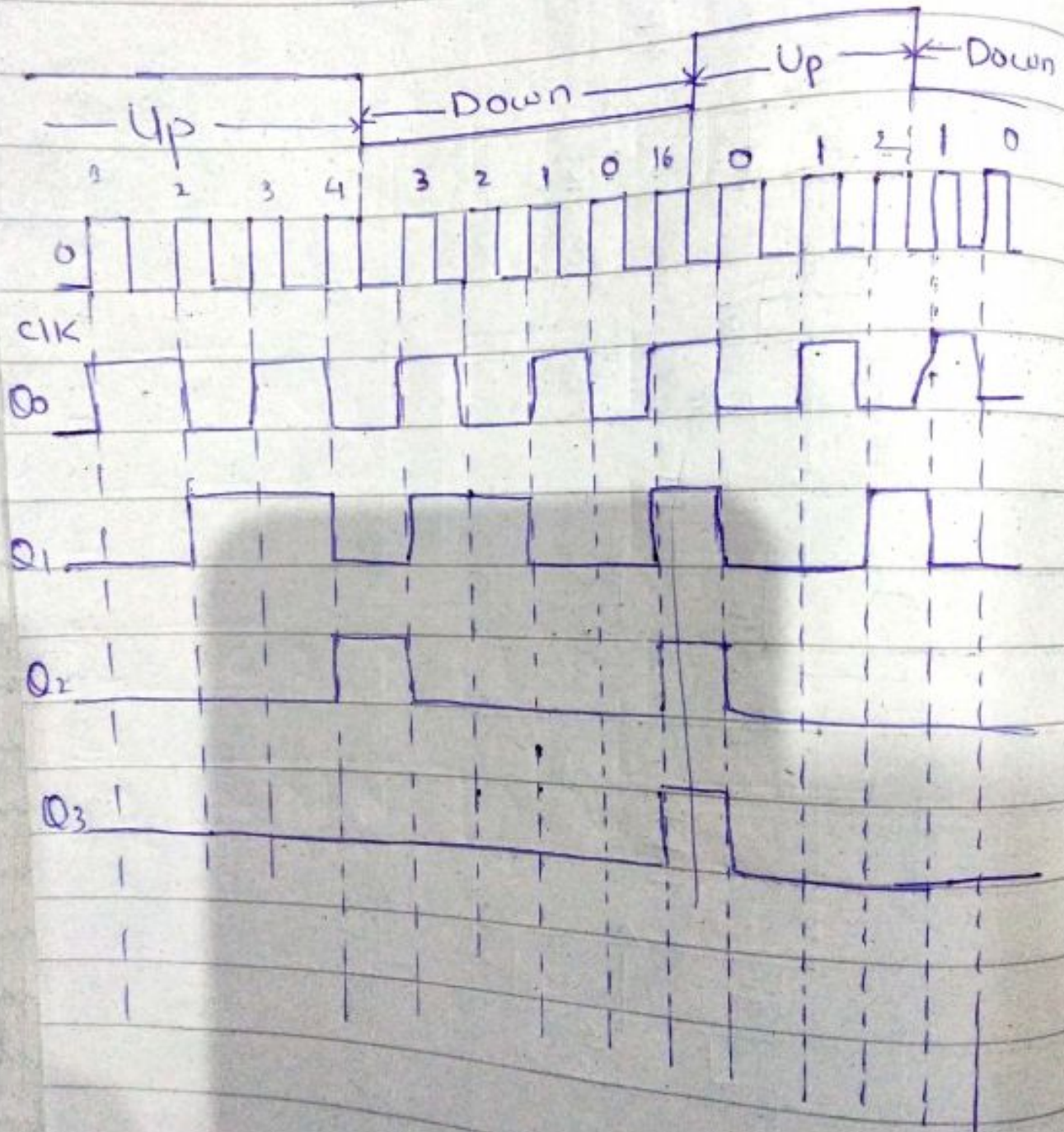

Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	1	1
0	0	1	0
0	0	0	1
0	0	0	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	0	0	1
1	0	0	0
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1

Related problem

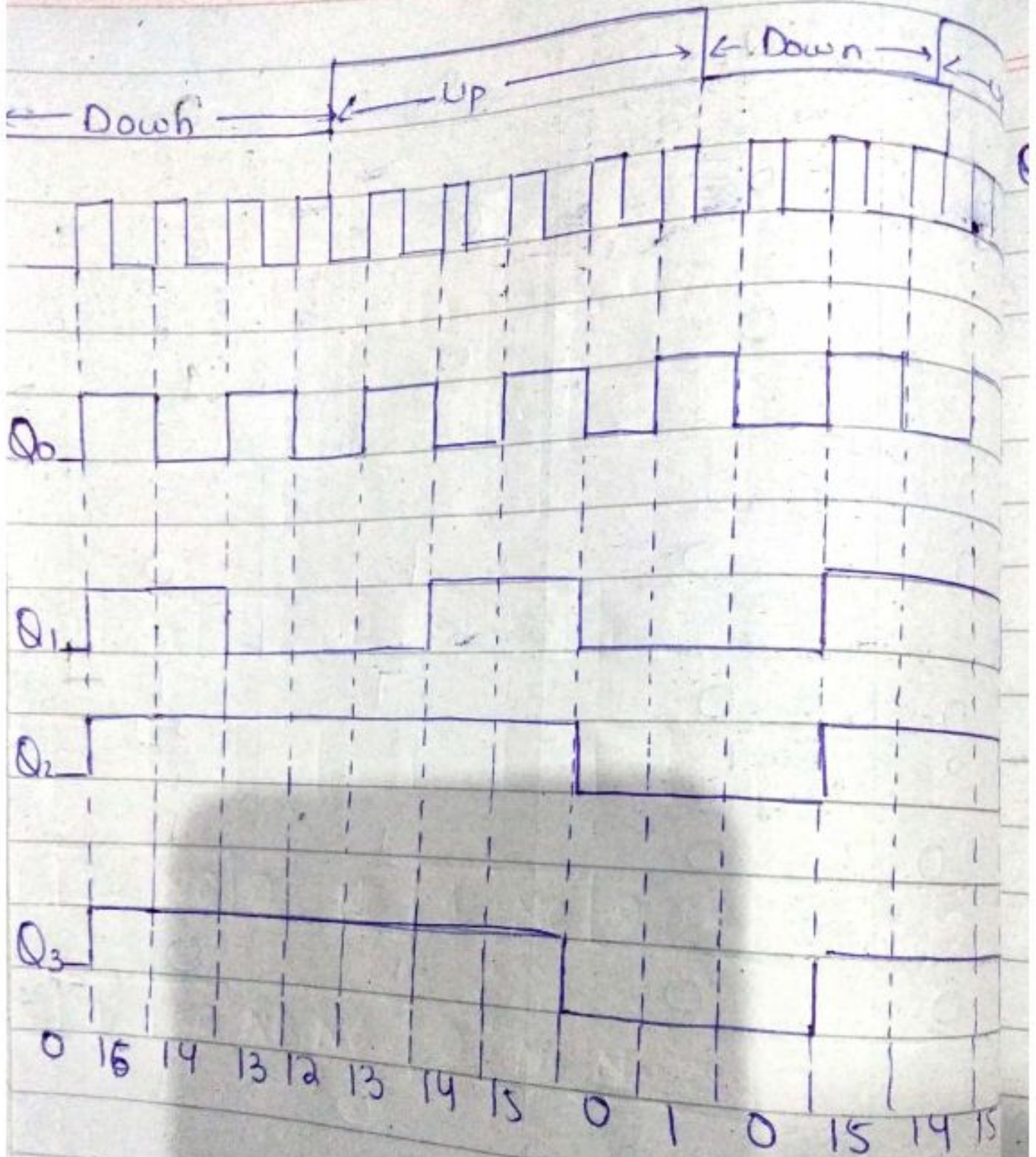

Truth table

Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	
0	0	0	0	Down
1	1	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	0	0	up
1	1	1	1	
1	1	1	0	
1	1	0	1	
0	0	0	0	down
0	0	0	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
0	0	0	0	up
0	0	1	1	


9.1

Related problem

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Q_0															
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Q_1															
1	NC	0	NC	1	NC	0	NC	1	NC	0	NC	1	NC	0	NC
Q_2															
1	NC	NC	NC	0	NC	NC	NC	1	NC	NC	NC	0	NC	NC	NC
Q_3															
1								0							

Example: 9.4

Sol:-

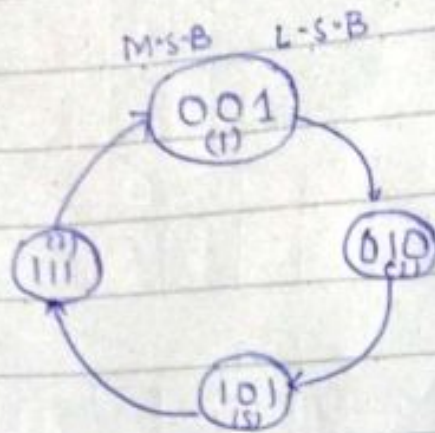

Step: 01

=> Next state table

Q_2	Q_1	Q_0	Q_2'	Q_1'	Q_0'
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	0	1

⇒ step: 02

⇒ Excitation table

Q_2	Q_2'	D_2
0	0	0
0	1	1
1	1	1
1	0	0

Q_1	Q_1'	D_1
0	1	1
1	0	0
0	1	1
1	0	0

Q_0	Q_0'	D_0
1	0	0
0	1	1
1	1	1
1	1	1

Step: 03

Using K-map

For D_2

Q_0	0	1
Q_1		
00	X	0
01	1	X
11	X	0
10	X	1

~~$\bar{Q}_0 \bar{Q}_1$~~

$$D_2 = \bar{Q}_0 + \bar{Q}_1 Q_1 + Q_2 \bar{Q}_1$$

$$D_2 = \bar{Q}_0 + Q_2 \bar{Q}_1$$

For D_1

$Q_2 \backslash Q_1$	0	1
00	X	1
01	0	X
11	X	0
10	X	1


$$\begin{aligned}
 D_1 &= \bar{Q}_1 \bar{Q}_2 + Q_2 \bar{Q}_1 \\
 &= \bar{Q}_1 (Q_2 + \bar{Q}_2) \\
 &= \bar{Q}_1
 \end{aligned}$$

For D_0

$Q_2 \backslash Q_1$	0	1
00	X	0
01	1	X
11	X	1
10	X	1

$$D_0 = \bar{Q}_0 + Q_2$$


=> Designing counter

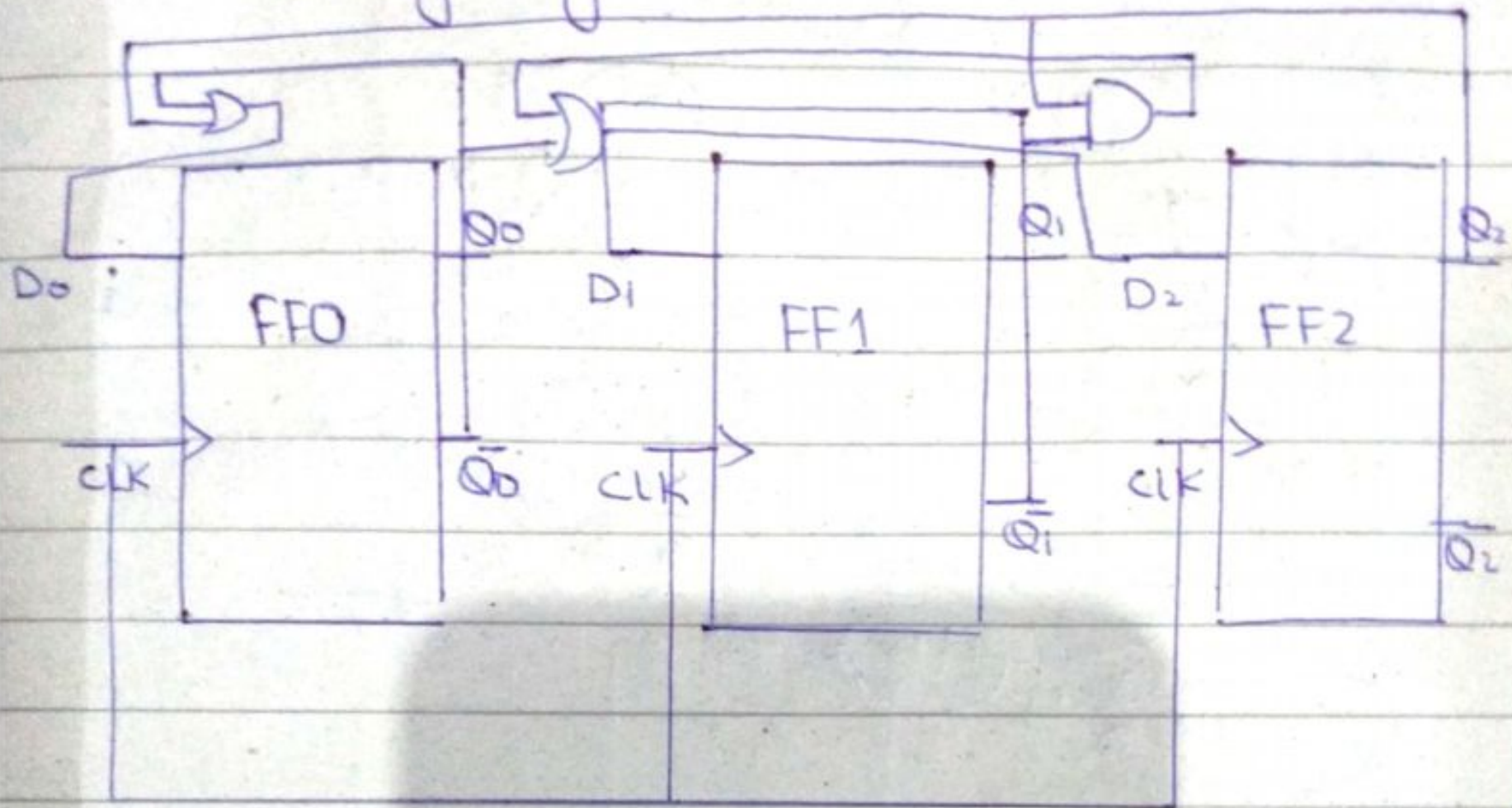

Q.1

1-2-5-7

state diagram

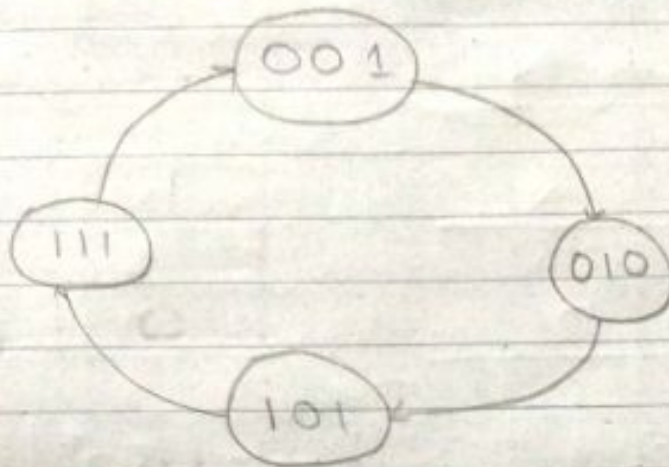

Next state table

Q_2	Q_1	Q_0	Q_2^*	Q_1^*	Q_0^*
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	0	1

Transition table

Q_2 Q_2^* J_2 K_2

0 0 0 X

0 1 1 X

1 1 X 0

1 0 X 1

Q_0 Q_0^* J_0 K_0

1 0 X 1

0 1 1 X

1 1 X 0

1 1 X 0

Q_1 Q_1^* J_1 K_1

0 1 1 X

1 0 X 1

0 1 1 X

1 0 X 1

Truth table

$Q_2 Q_1$	Q_0	J_2
00	0	X
01	0	1
11	0	X
10	0	X

$Q_2 = J_2$

$Q_2 Q_1$	Q_0	K_2
00	0	X
01	0	X
11	0	1
10	0	X

$K_2 = 1$

$Q_2 Q_1$	Q_0	J_1
00	0	X
01	0	X
11	0	X
10	0	1

$J_1 = 1$

$Q_2 Q_1$	Q_0	K_1
00	0	X
01	0	1
11	0	X
10	0	X


$K_1 = 1$

$Q_2 Q_1$	Q_0	J_0
00	0	X
01	0	1
11	0	X
10	0	X

$J_0 = 1$

$Q_2 Q_1$	Q_0	K_0
00	0	X
01	0	X
11	0	0
10	0	0


$K_0 = \overline{Q_2}$

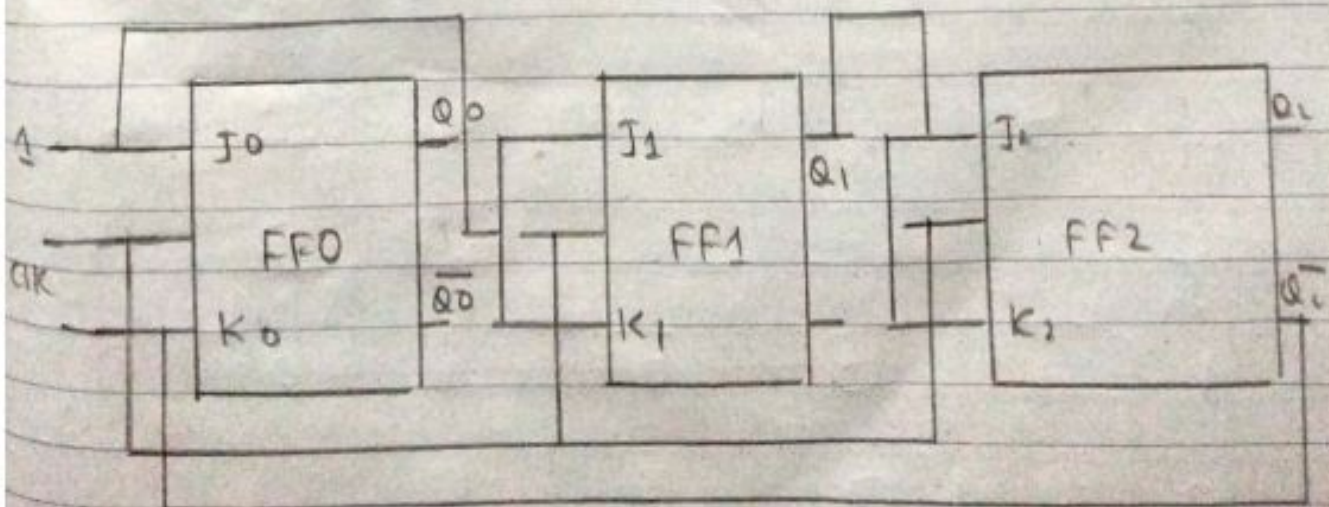

Q.21

State diagram

1, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1, ...

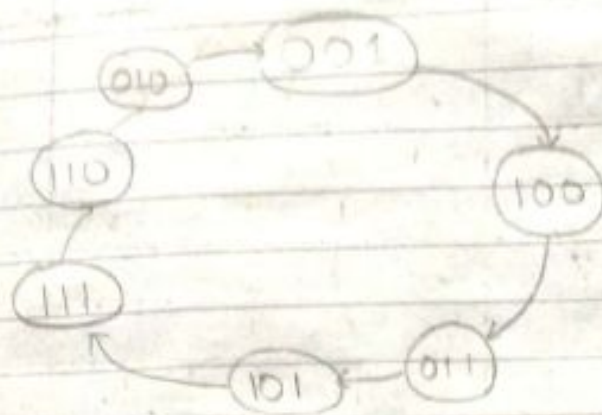

Next state table

Q_2	Q_1	Q_0	Q_2^*	Q_1^*	Q_0^*
0	0	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1

Transition table

Q_2	Q_2^*	J_2	K_2	Q_1	Q_1^*	J_1	K_1
0	1	1	X	0	0	0	X
1	0	X	1	0	1	1	X
0	1	1	X	1	0	X	1
1	1	X	0	0	1	1	X
1	1	X	0	1	1	X	0
1	0	X	1	1	1	X	0
0	0	0	X	1	0	X	1

Q_0	Q_0^*	J_0	K_0
1	0	X	1
0	1	1	X
1	1	X	0
1	1	X	0
1	0	X	1
0	0	0	X
0	1	1	X

$Q_2 Q_1 \backslash Q_0$	0	1
00	X	1
01	0	1
11	X	X
10	X	X

$$T_2 = Q_0$$

$Q_2 Q_1 \backslash Q_0$	0	1
00	X	X
01	X	X
11	1	0
10	1	0

$$K_2 = \overline{Q_0}$$

$Q_2 Q_1 \backslash Q_0$	0	1
00	X	0
01	X	X
11	X	X
10	1	1

$$J_1 = Q_2$$

$Q_2 Q_1 \backslash Q_0$	0	1
00	X	X
01	1	1
11	0	0
10	X	X

$$K_1 = Q_2$$

$Q_2 Q_1 \backslash Q_0$	0	1
00	X	X
01	1	X
11	0	X
10	1	X

$$J_0 = \overline{Q_2}$$

$$+ Q_2 \overline{Q_1}$$

$$= \overline{Q_2} + Q_2 \overline{Q_1}$$


$Q_2 Q_1 \backslash Q_0$	0	1
00	X	1
01	X	0
11	X	1
10	X	0

$$K_0 = \overline{Q_1} \overline{Q_2}$$

$$+ Q_1 Q_2$$


$$= \overline{Q_1 \oplus Q_2}$$

Desining

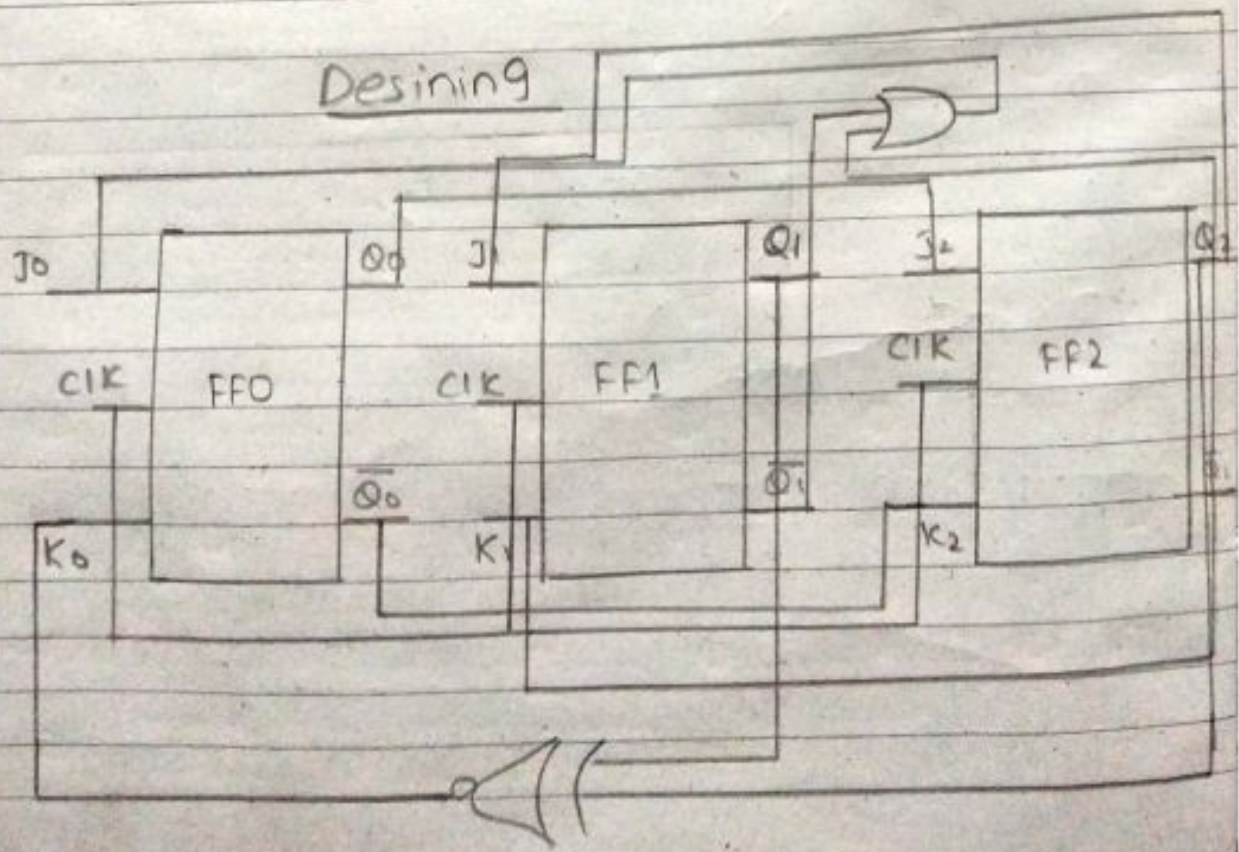

Q.20

state diagram

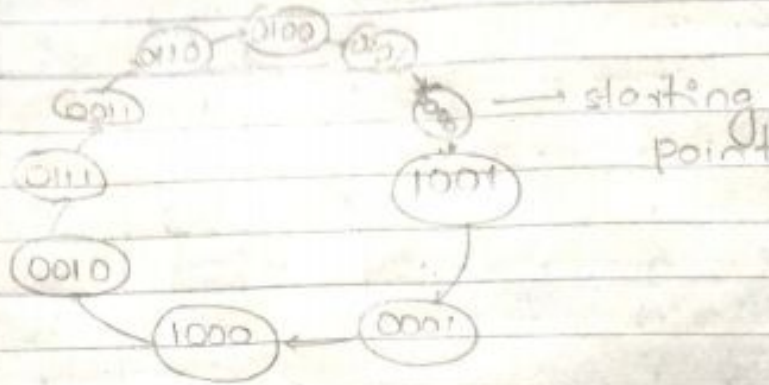

=> Next state table

Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	Q_3^*	Q_2^*	Q_1^*	Q_0^*
0	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	0	0	0

=> Transition Table

Q_3	Q_3^*	J_3	K_3	Q_1	Q_1^*	J_1	K_1
0	1	1	X	0	0	0	X
1	0	X	1	0	0	0	X
0	1	1	X	0	0	0	X
1	0	X	1	0	1	1	X
0	0	0	X	1	1	X	0
0	0	0	X	1	1	X	0
0	0	0	X	1	1	X	0
0	0	0	X	1	0	X	1
0	0	0	X	0	0	0	X
0	0	0	X	0	0	0	X

Q_2	Q_2^*	J_2	K_2	Q_0	Q_0^*	J_0	K_0
0	0	0	X	0	1	1	X
0	0	0	X	1	1	X	0
0	0	0	X	1	0	X	1
0	0	0	X	0	0	0	X
0	1	1	X	0	1	1	X
1	0	X	1	1	1	X	0
0	1	1	X	1	0	X	1
1	1	X	0	0	0	0	X
1	1	X	0	0	1	1	X
1	0	X	1	1	0	X	1

$$J_0 = \bar{Q}_3 \bar{Q}_1 + \bar{Q}_3 \bar{Q}_2$$

$Q_3 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	1	X	X	1
01	1	X	X	0
11	X	X	X	X
10	0	X	X	X

$$J_1 = \bar{Q}_0 \bar{Q}_1 Q_3 +$$

$$Q_1 \bar{Q}_0 Q_3$$

$$= \bar{Q}_0 Q_3 (Q_1 + \bar{Q}_1)$$

$$J_1 = \bar{Q}_0 Q_3 \quad \checkmark$$

$Q_3 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	0	0	X	X
01	0	0	X	X
11	X	X	X	X
10	1	0	X	X

$$J_2 = Q_1 \quad \checkmark$$

$Q_3 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	X	X	X	X
11	X	X	X	X
10	0	0	X	X

$$K_0 = \bar{Q}_1 \bar{Q}_3 +$$

$$\bar{Q}_3 \bar{Q}_2 Q_1$$

$$+ Q_3 \bar{Q}_2 Q_1$$

$$K_0 = \bar{Q}_1 \bar{Q}_3 + Q_1 \bar{Q}_2 \quad \checkmark$$

$Q_3 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	X	1	1	X
01	X	1	0	X
11	X	X	X	X
10	X	0	X	X

$$K_1 = Q_1 \bar{Q}_0 Q_2 +$$

$$\bar{Q}_1 \bar{Q}_0 Q_2$$

$$K_1 = \bar{Q}_0 Q_2 \quad \checkmark$$

$Q_3 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	X	X	0	0
01	X	X	0	1
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

$Q_2 Q_1$	00	01	11	10
00	1	1	X	X
01	0	1	1	0
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

$$K_2 = Q_0$$

$Q_3 Q_2$	00	01	11	10
00	1	X	X	X
01	X	X	X	X
11	X	X	X	X
10	X	1	X	X

$$K_3 = 1$$

$Q_3 Q_2$	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	0	0	0	0
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

$$J_3 = \overline{Q_3} \overline{Q_2} \overline{Q_1} + Q_3 \overline{Q_2} \overline{Q_1}$$


$$= \overline{Q_2} \overline{Q_1} (Q_3 + \overline{Q_3})$$

$$J_3 = \overline{Q_2} \overline{Q_1}$$

UP/DOWN SYNCHRONOUS

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

State diagram

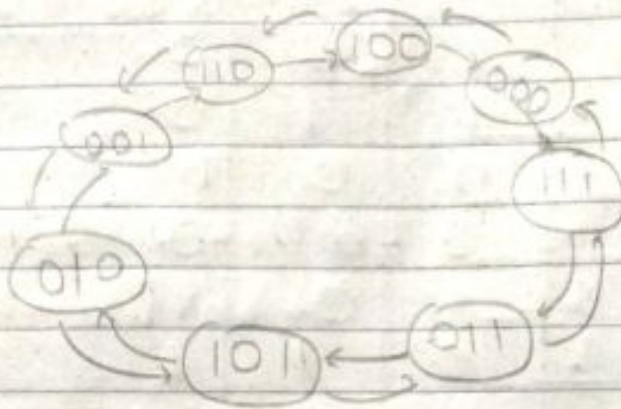

(next state table)

Up counter $\gamma = 1$

Q_2	Q_1	Q_0	γ	Q_2^*	Q_1^*	Q_0^*
0	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0	1
0	0	1	1	1	1	0
1	1	0	1	1	0	0
1	0	0	1	0	0	0

next state table

for down counter Y.D

Q_2	Q_1	Q_0	Y	Q_2^*	Q_1^*	Q_0^*
0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0
1	1	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0

Transition table

up

down

Q_2	Q_2^*	J_2	K_2	Q_2	Q_2^*	J_2	K_2
0	1	1	X	0	1	1	X
1	0	X	1	1	1	X	0
0	1	1	X	1	0	X	1
1	0	X	1	0	0	0	X
0	0	0	X	0	1	1	X
0	1	1	X	1	0	X	1
1	1	X	0	0	1	1	X
1	0	X	1	1	0	X	1

up

Q_1	Q_1^*	J_1	K_1
0	1	1	X
1	1	X	0
1	0	X	1
0	1	1	X
1	0	X	1
0	1	1	X
1	0	X	1
0	0	0	X

down

Q_1	Q_1^*	J_1	K_1
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
0	1	1	X
1	0	X	1
0	1	1	X
1	1	X	0
1	0	X	1

up

Q_0	Q_0^*	J_0	K_0
0	1	1	X
1	1	X	0
1	1	X	0
1	0	X	1
0	1	1	X
1	0	X	1
0	0	0	X
0	0	0	X

down

Q_0	Q_0^*	J_0	K_0
0	0	0	X
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
0	1	1	X
1	1	X	0
1	1	X	0
1	0	X	1

$Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	1	1	1	0
01	1	1	1	1
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

$$J_2 = Q_1 Q_0 + \overline{Q_0} \overline{Y} + \overline{Y} \overline{Q_0} \overline{Q_1} + \overline{Y} Q_0 \overline{Q_1}$$

$$J_2 = Q_1 Q_0 + \overline{Q_1} \overline{Y} + \overline{Q_0} \overline{Y}$$

$Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	X	X	X	X
11	1	0	1	1
10	0	1	1	1

$$K_2 = Q_0 + \overline{Q_0} \overline{Y} Q_1 + \overline{Q_0} \overline{Y} Q_1 + \overline{Q_0} \overline{Y} \overline{Q_1} + \overline{Q_0} \overline{Y} Q_1 \overline{Q_1}$$

$$K_1 = Q_0 + Q_1 \overline{Y} + \overline{Q_0} \overline{Y} Q_1$$

$$K_2 = Q_0 + \overline{Y} Q_1 + Q_1 \overline{Y}$$

$$K_2 = Q_0 + Q_1 \oplus \overline{Y}$$

$Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	X	X	X	X
11	X	X	X	X
10	1	0	1	1

$$J_1 = Q_2 \overline{Y} + \overline{Y} \overline{Q_2} + Q_1 \overline{Y} + \overline{Y} Q_1$$

$$J_1 = Q_2 \overline{Y} + \overline{Y} \overline{Q_2} + Q_1 \oplus \overline{Y}$$

$$J_1 = Q_1 \oplus \overline{Y} + Q_0$$

\Rightarrow

$Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	1	1	1	0
11	1	1	0	1
10	X	X	X	X

$$Q_2 \overline{Y}$$

$$K_1 = Q_2 \overline{Y} + Q_1 \overline{Y} + \overline{Q_0}$$

$$Q_0 + (Q_2 \oplus \overline{Y}) \cdot K_1$$

$Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

$$Q_2 \overline{Y}$$